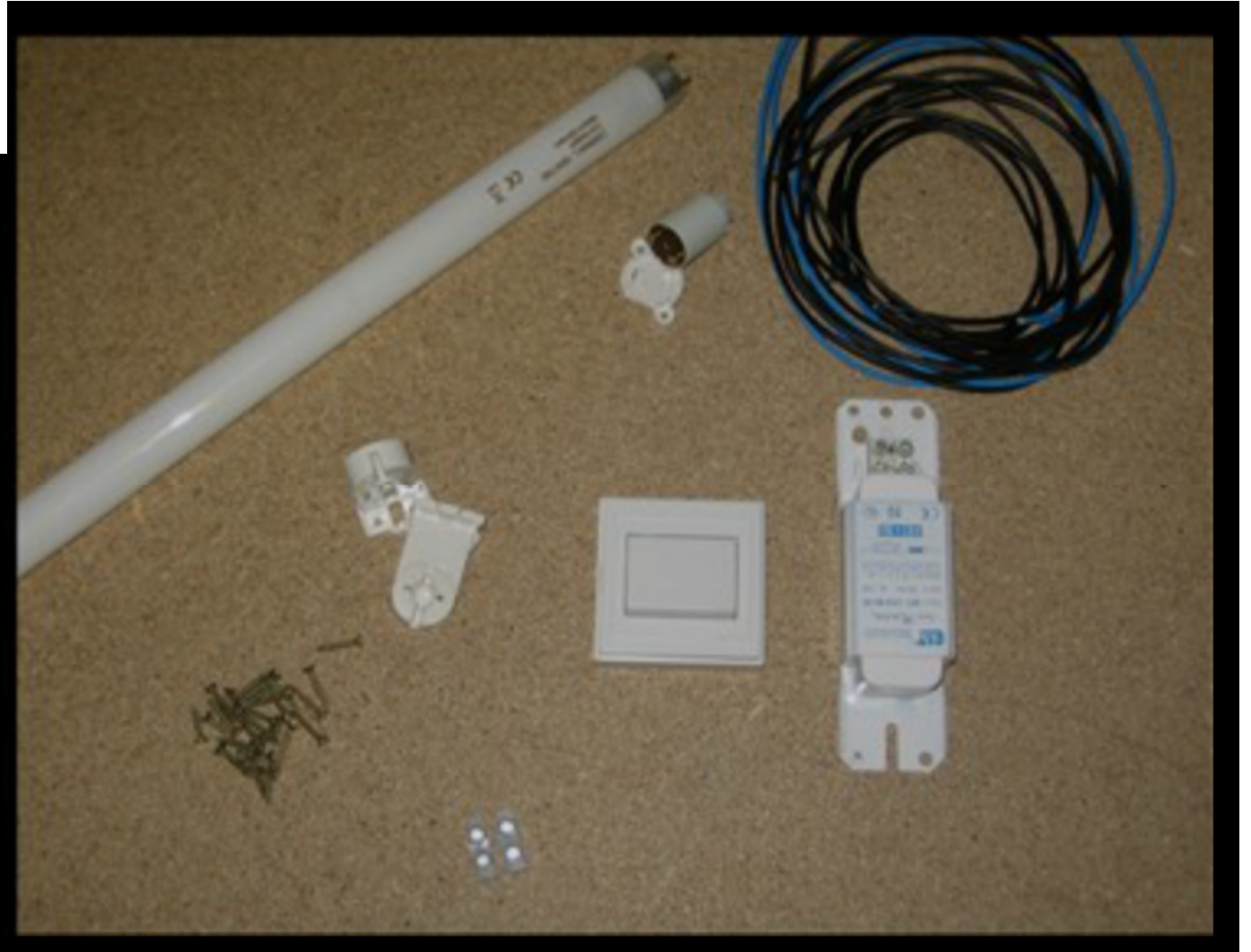


MONTAJE DE UN FLUORESCENTE



MATERIALES NECESARIOS



- Tubo fluorescente 18W
- 2 portatubos
- Reactancia
- Cebador
- Portacebador
- Interruptor
- Tornillos de sujeción
- Cable 1,5 mm² negro y azul









Iniciamos el montaje del circuito en el tablero, colocando la regleta.




Realizamos el cableado

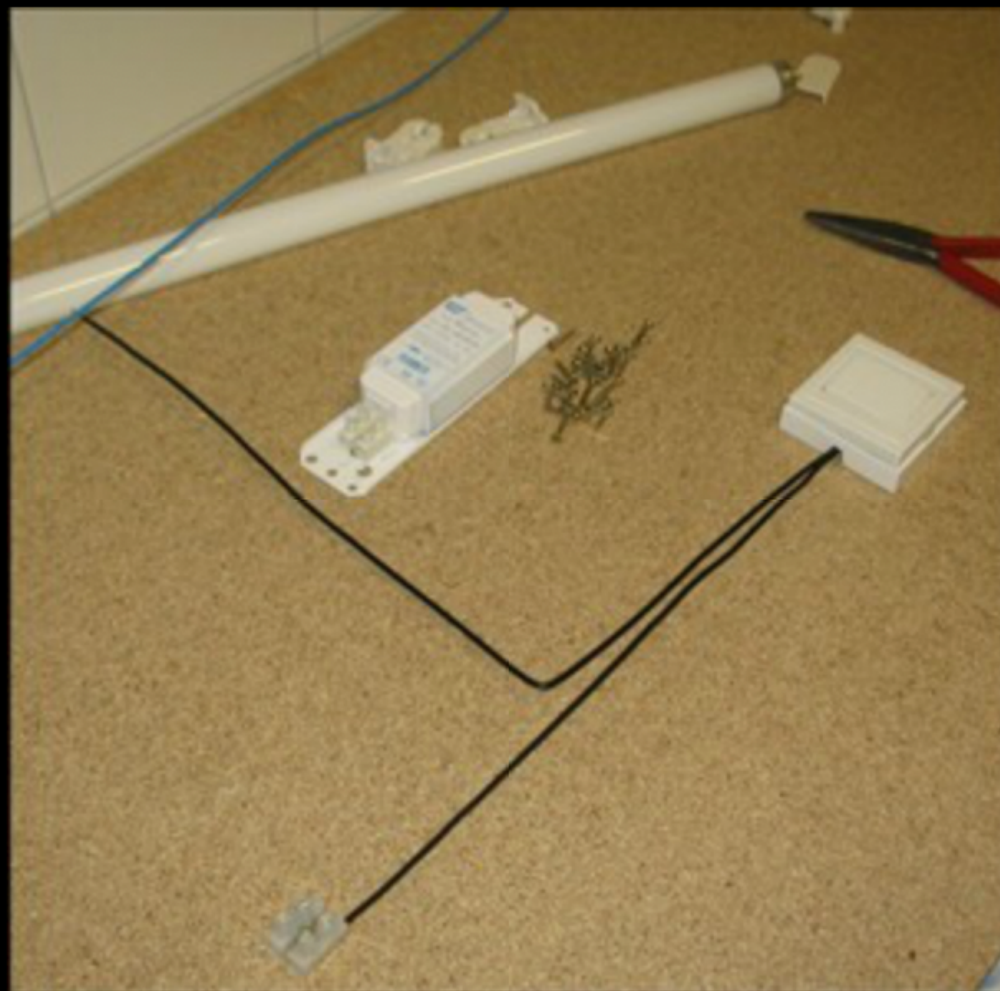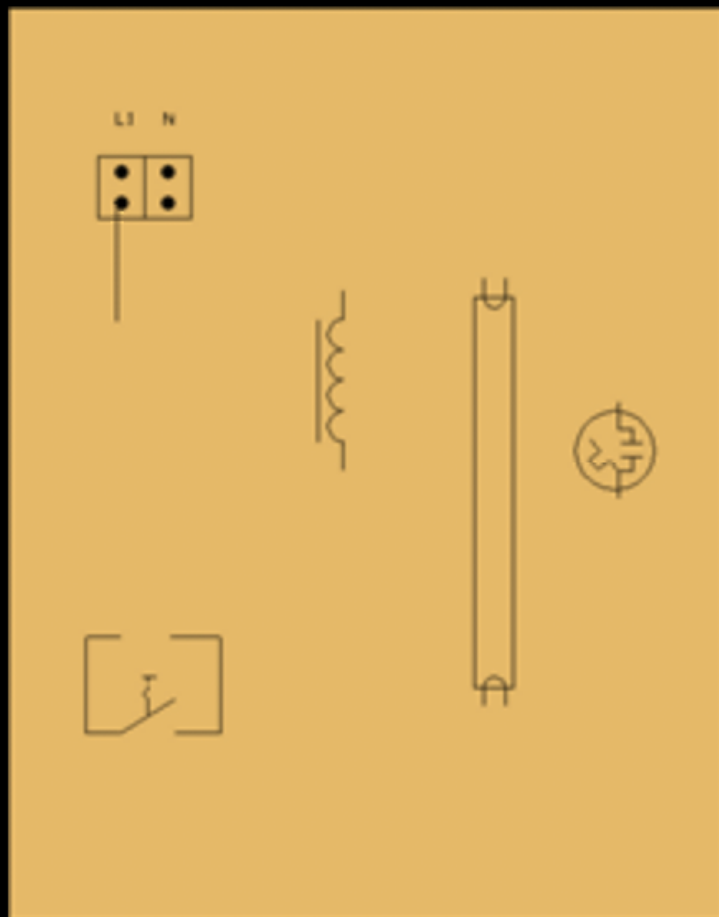


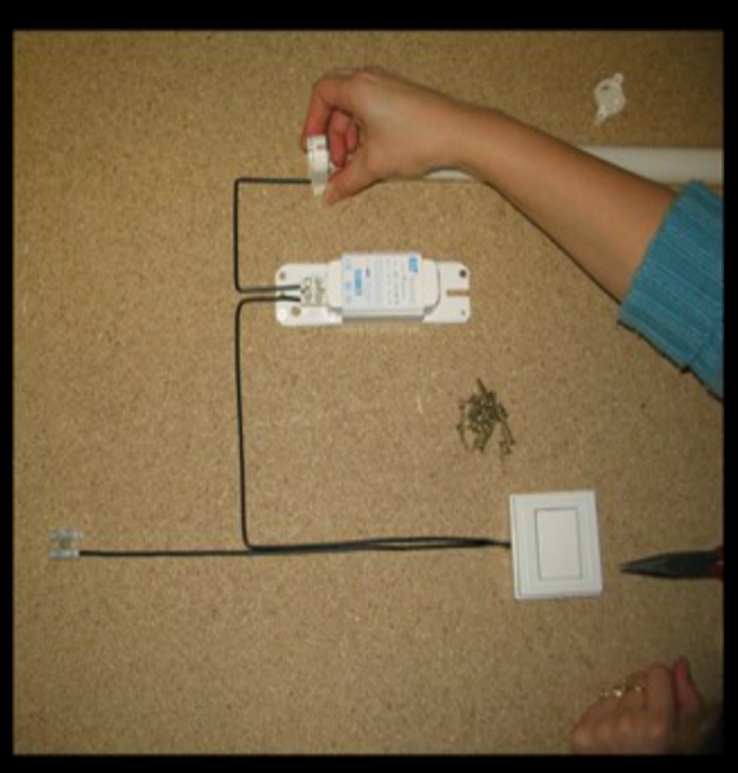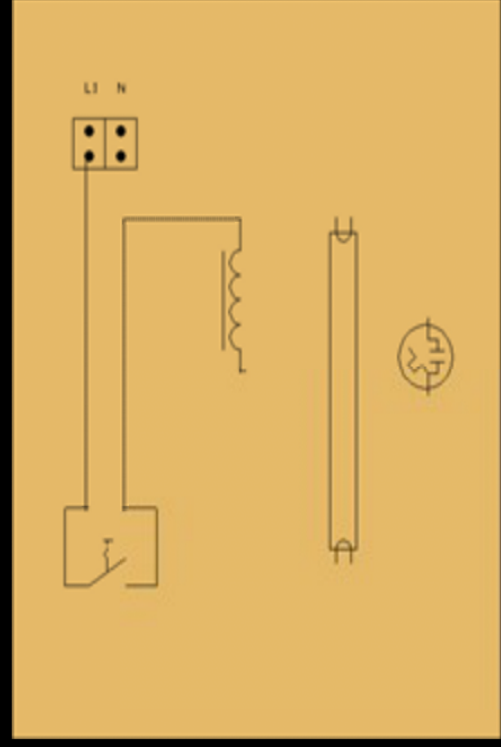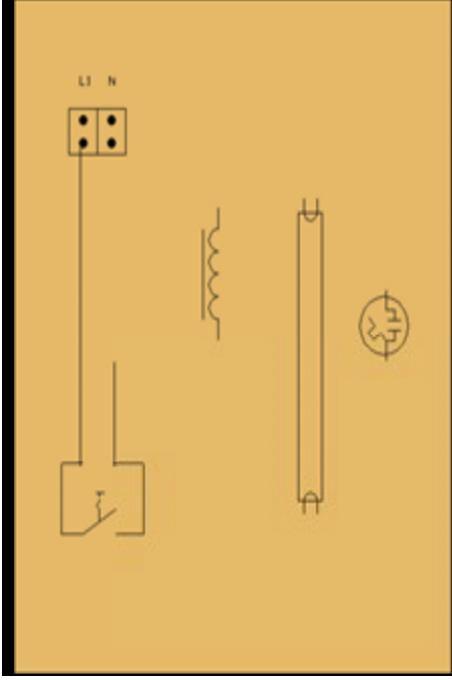

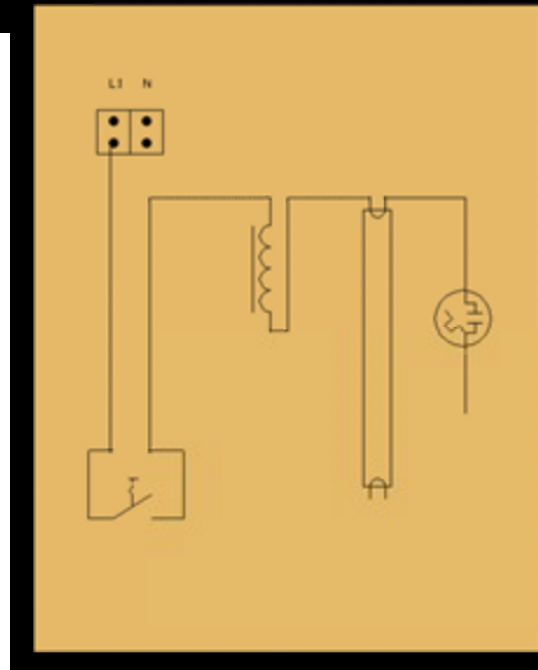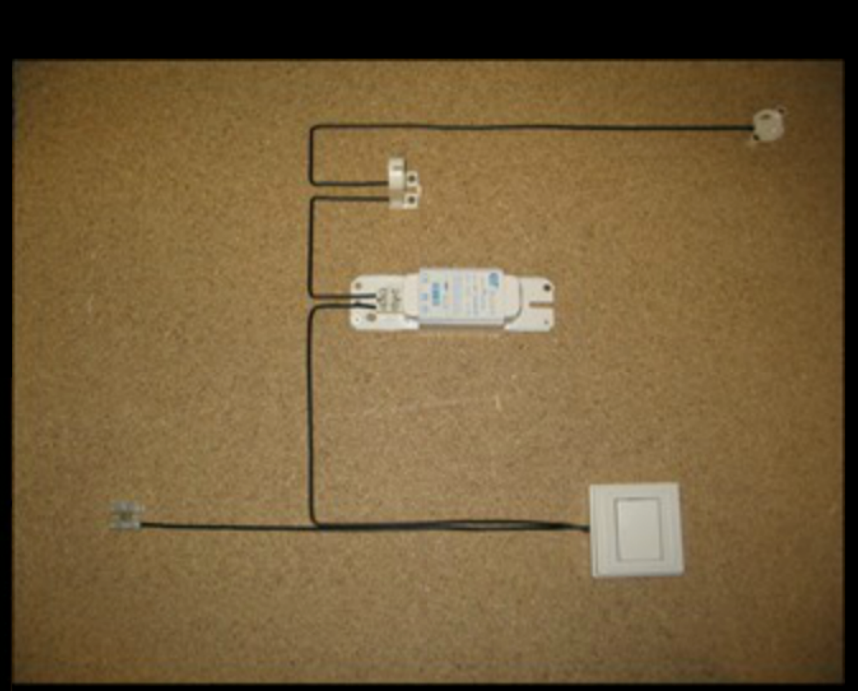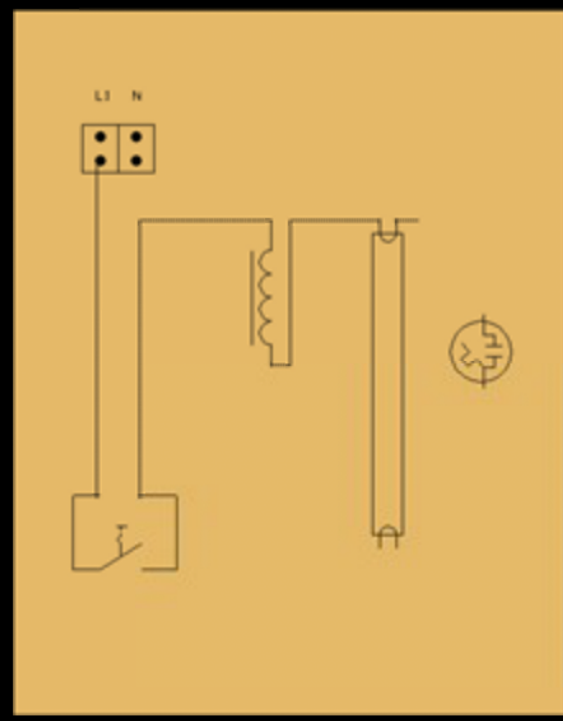


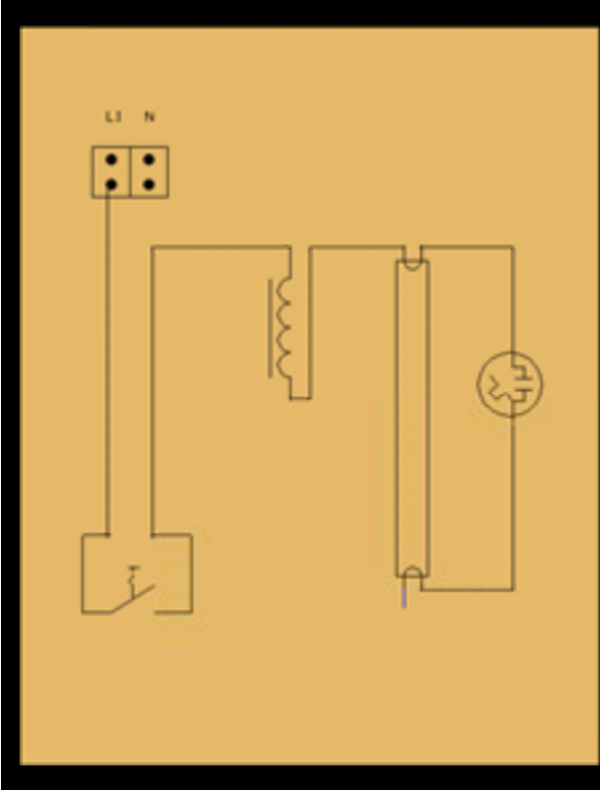


Comprobamos su funcionamiento

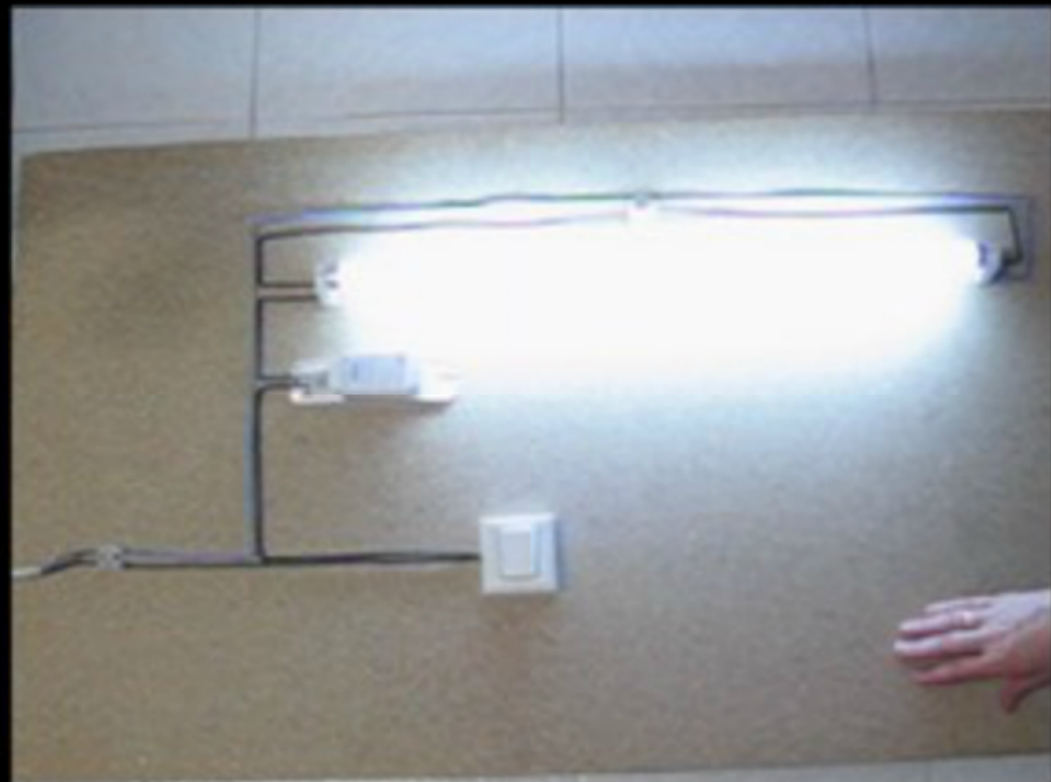

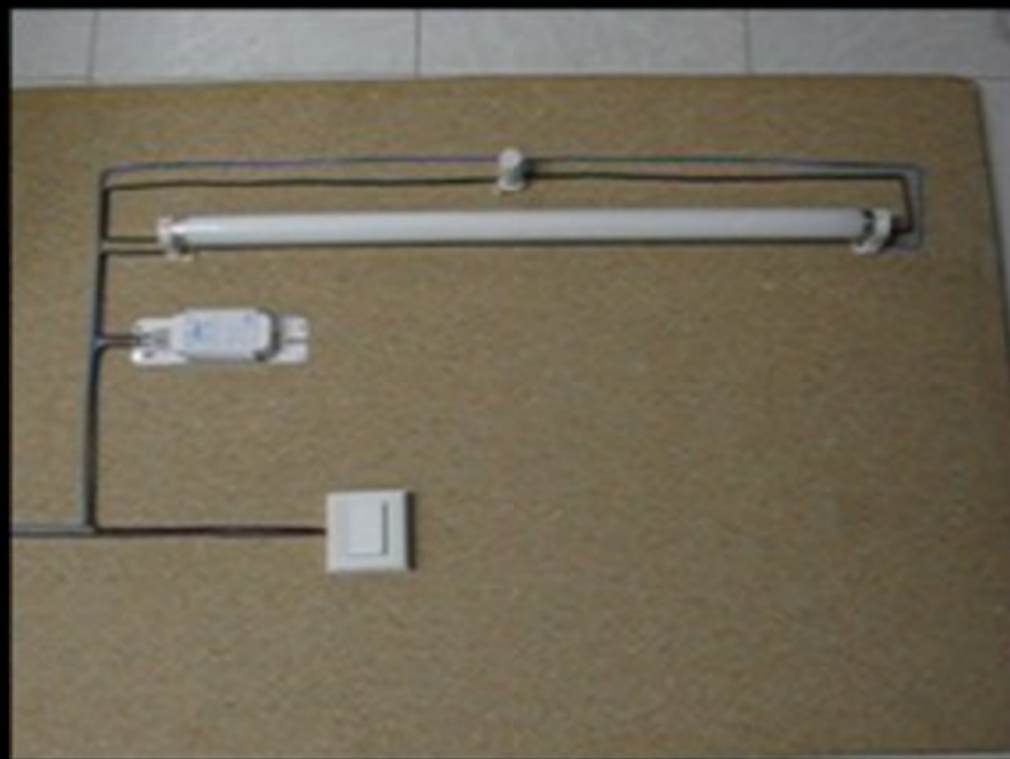Comprobamos que una vez la ignición se ha producido,
el cebador ha terminado su función,



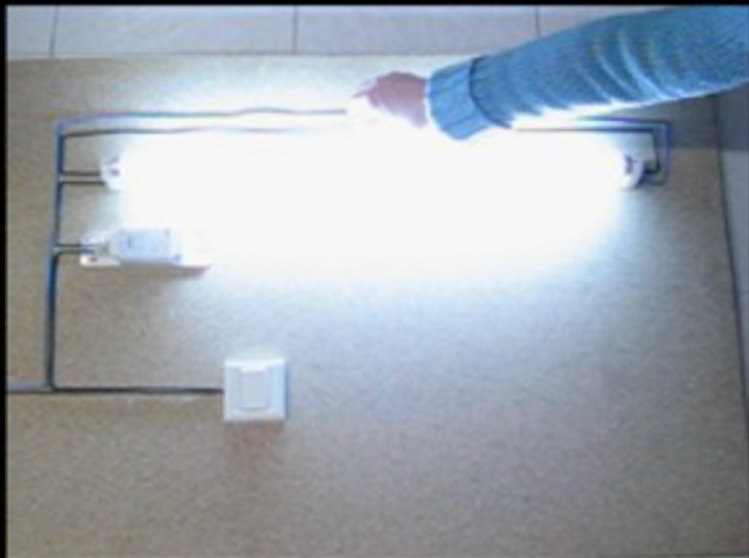Comprobamos que una vez la ignición se ha producido,
el cebador ha terminado su función,



Comprobamos que una vez la ignición se ha producido,
el cebador ha terminado su función,

