

ARRANQUE DE UN MOTOR ASINCRONO TRIFÁSICO

Descripción

En este ejemplo se trata de realizar el mando para el control de un motor asincrónico trifásico.


El motor quedará protegido contra cortocircuitos mediante un fusible, y contra sobrecargas mediante relés térmicos que llevarán al proceso a reposo por avería al activarse.

El motor quedará en reposo al accionar el pulsador de paro general.

El contacto del relé térmico y el pulsador de paro serán normalmente cerrados.

Maniobra	Señalización
 Pulsador de paro	 Avería por sobrecarga
 Pulsador de marcha	

Círculo de Potencia

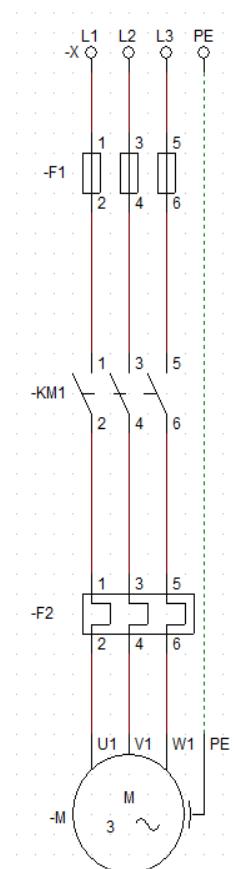

Círculo de mando

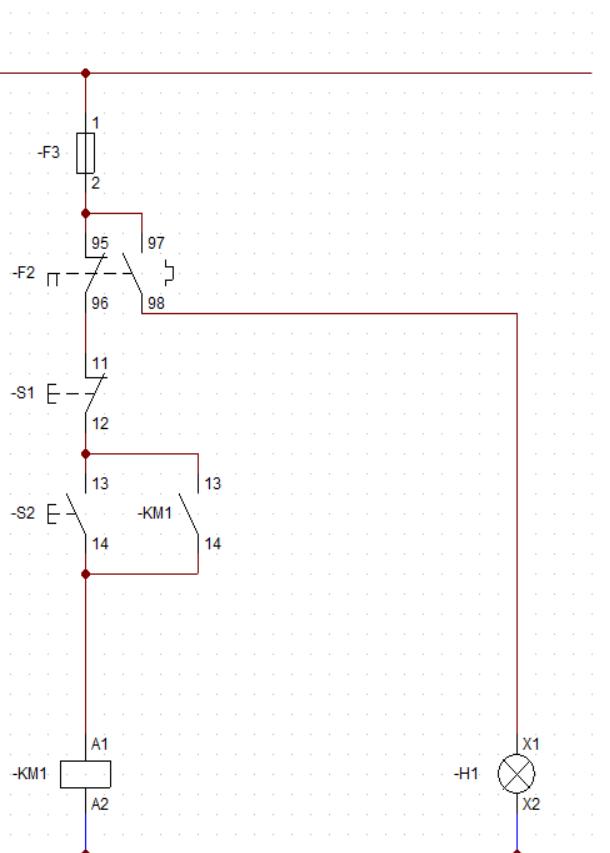


Tabla de asignaciones

ASIGNACIONES	
CAPTORES (Entradas)	Operando
F2 Relé térmico de protección - NC	I1
S1 Pulsador de paro - NC	I2
S2 Pulsador de marcha izquierda - NA	I3
ACTUADORES (Salidas)	Operando
KM1 Contactor tripolar	Q1
H1 Lampara de señalización (disparo del relé térmico)	Q2

Esquema de cableado del autómata


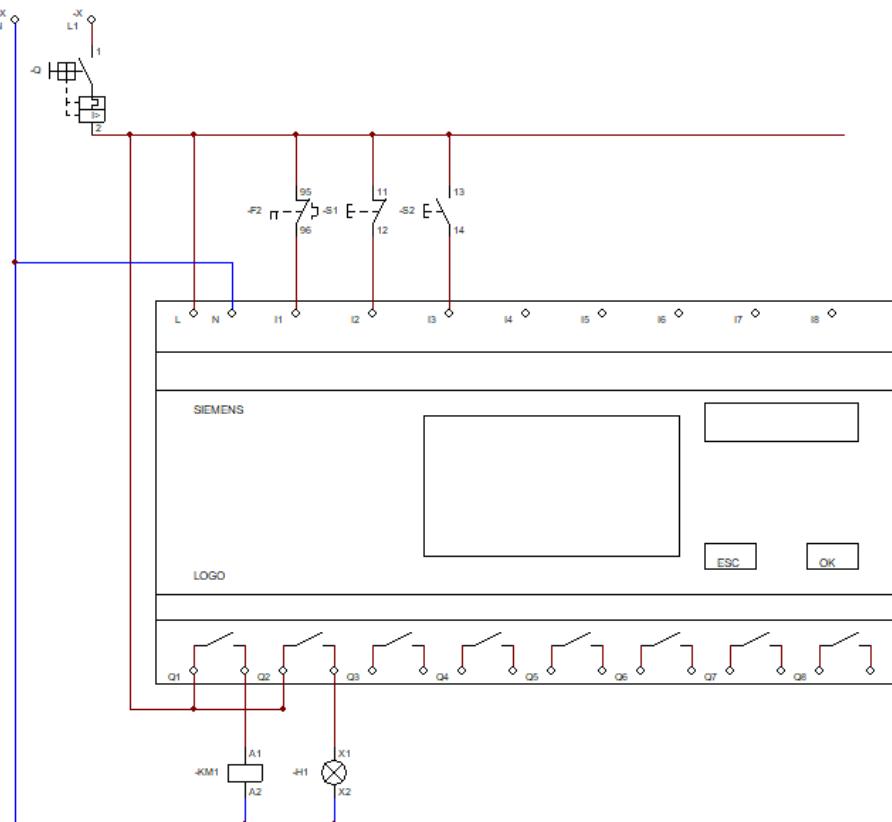


Diagrama de contactos

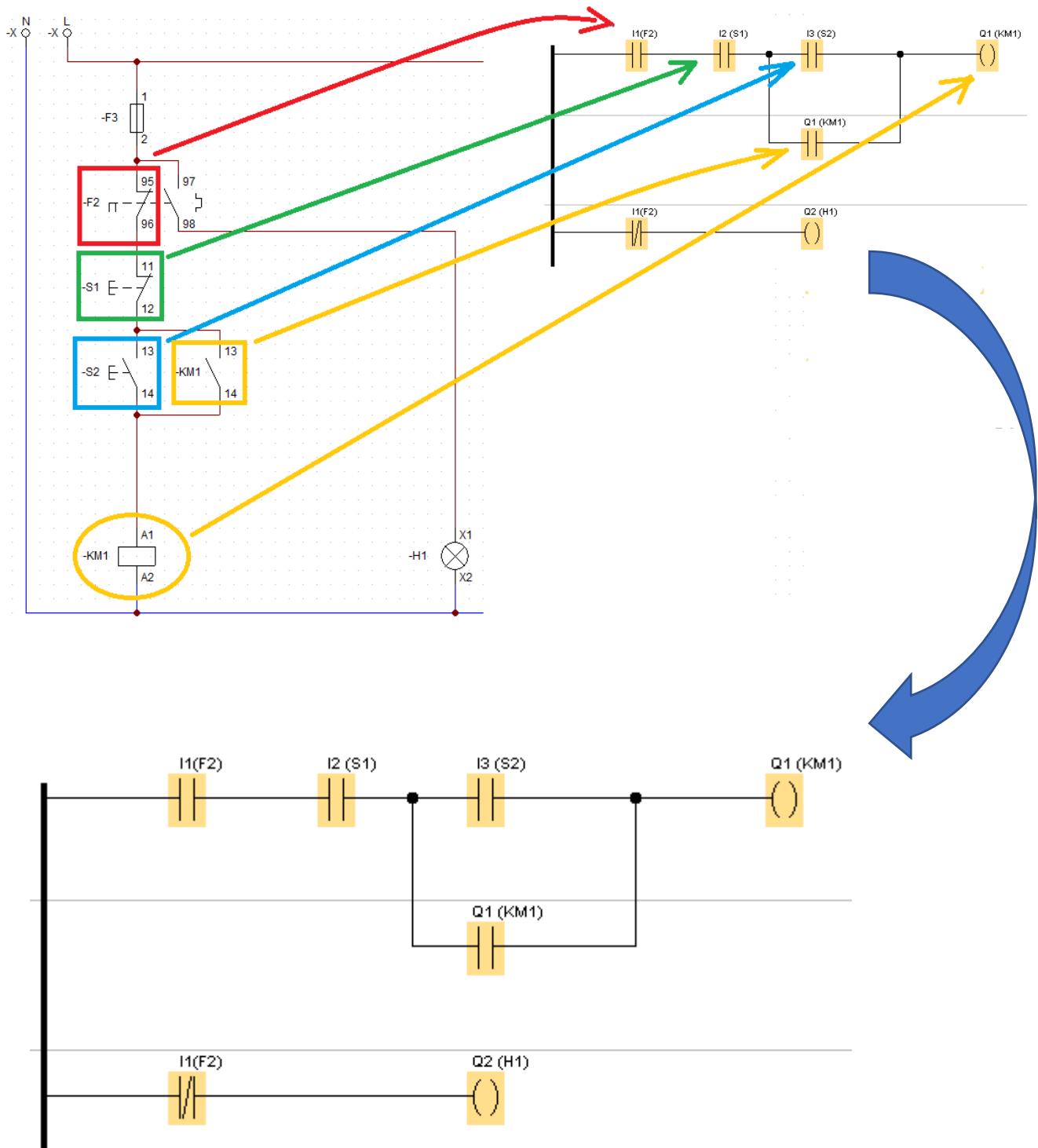

De otra manera

