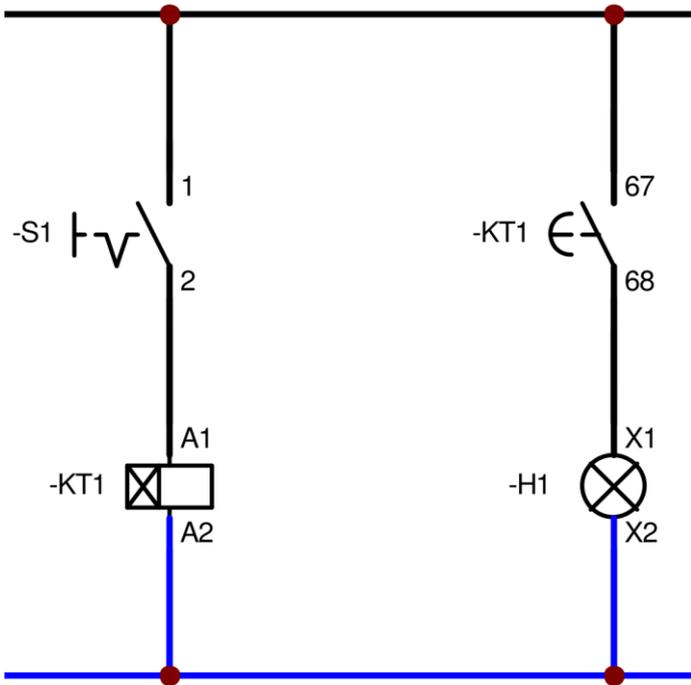


TEMPORIZADOR CON RETARDO A LA CONEXIÓN TON (ON DELAY):

CIRCUITO 1



TIEMPO DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR: $t_{KT1} = 5 \text{ s}$.




ON DELAY

CRONOGRAMA:

INTERRUPTOR SELECTOR

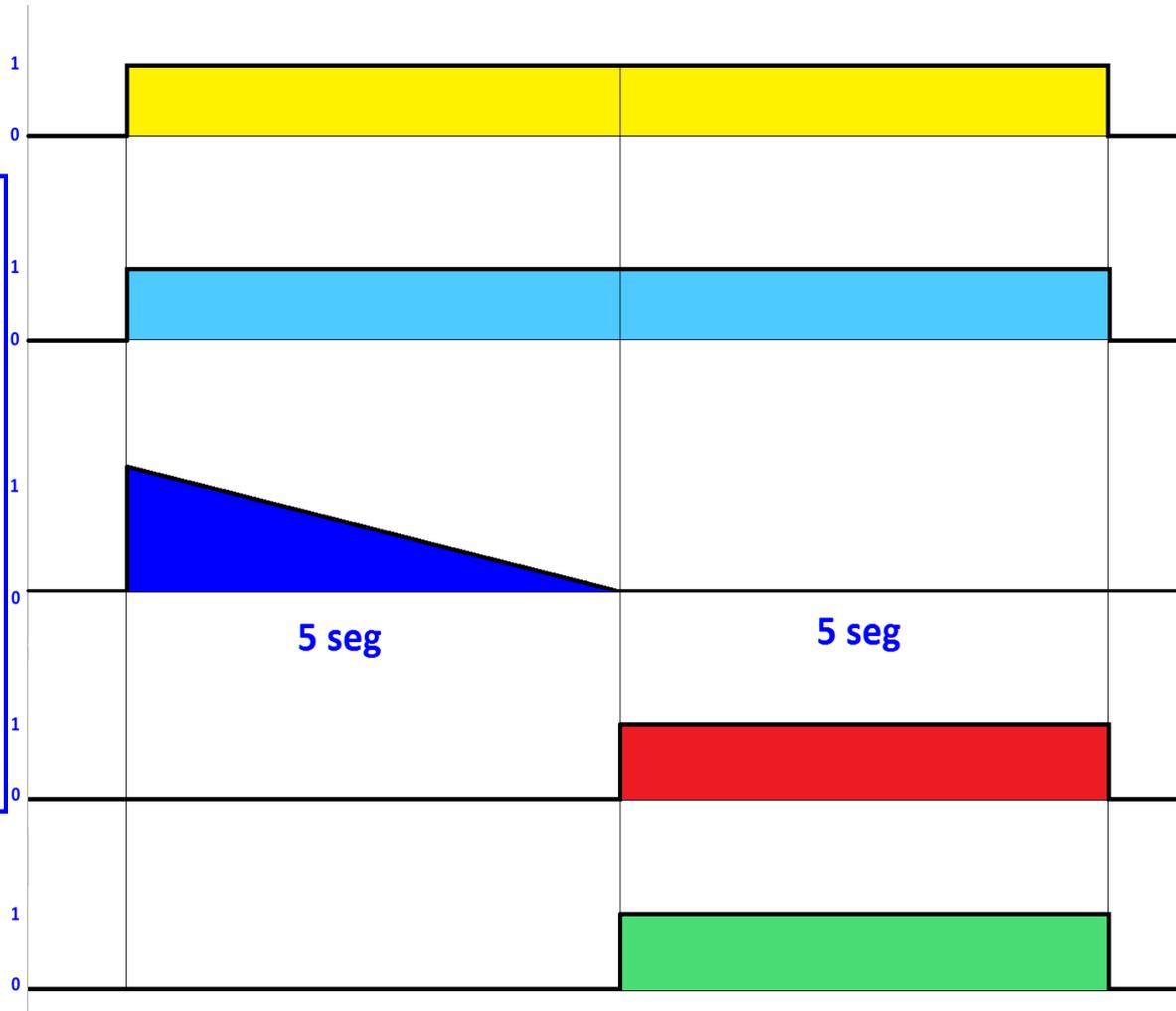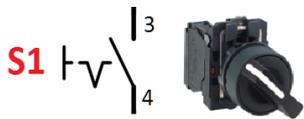


TEMPORIZADOR KT1

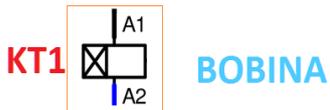

CONTACTO TEMPORIZADOR




PILOTO VERDE

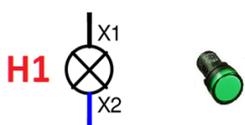

TEMPORIZADOR CON RETARDO A LA CONEXIÓN TOF (OFF DELAY):

CIRCUITO 2

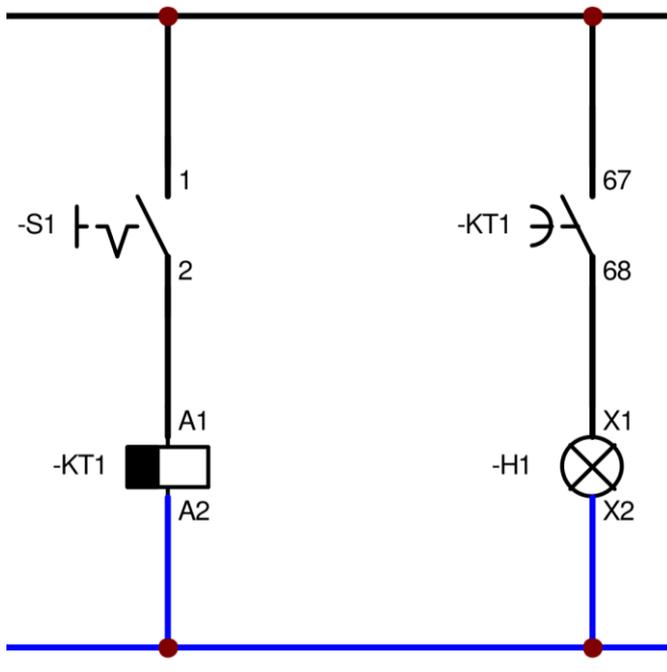TIEMPO DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR: $t_{KT1} = 5 \text{ s}$.




OFF DELAY

CRONOGRAMA:

INTERRUPTOR SELECTOR



TEMPORIZADOR KT1

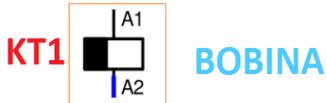



TOF

TIEMPO

CONTACTO TEMPORIZADOR




PILOTO VERDE

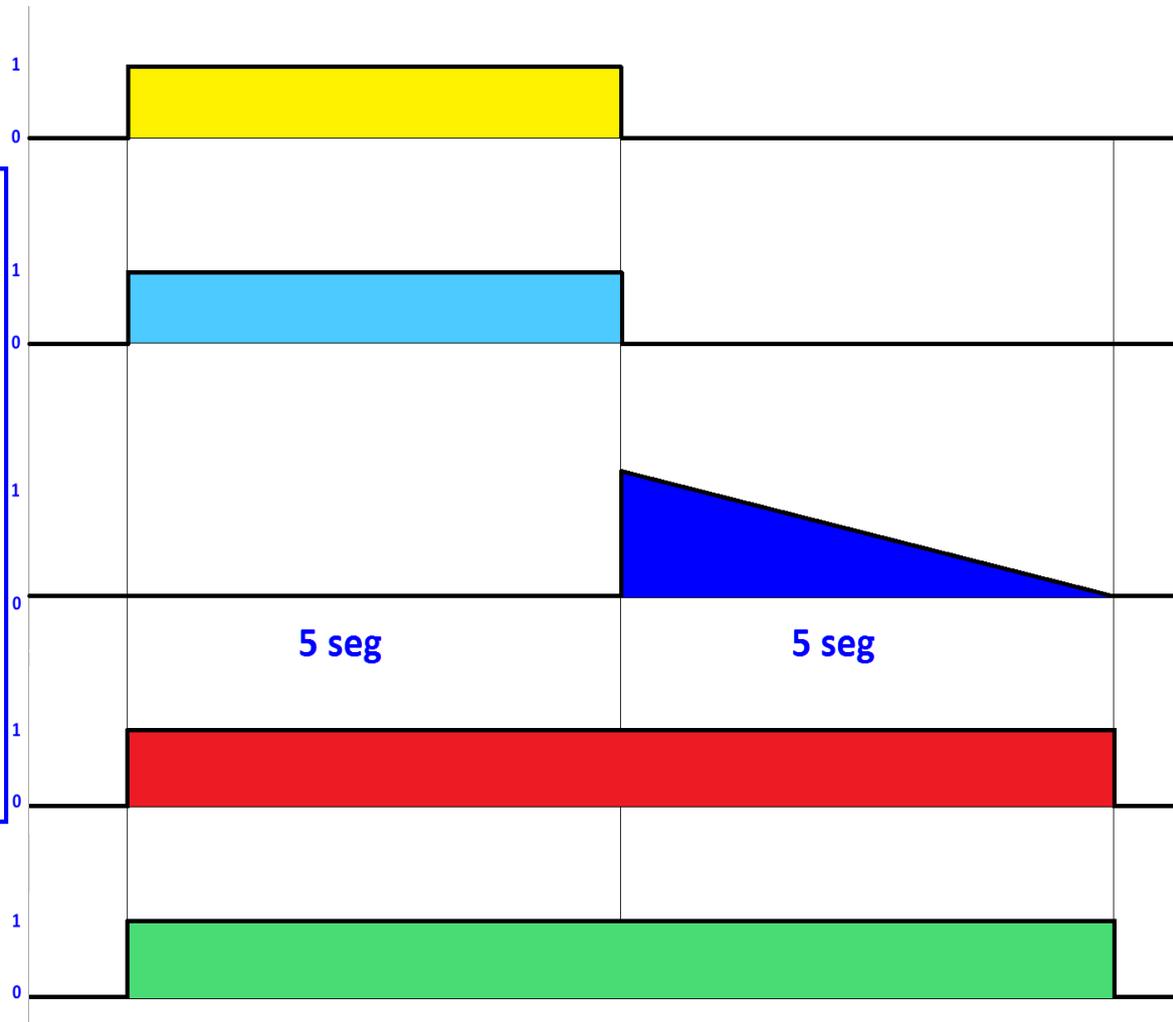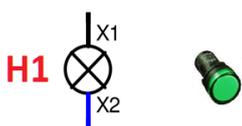

CIRCUITO 3

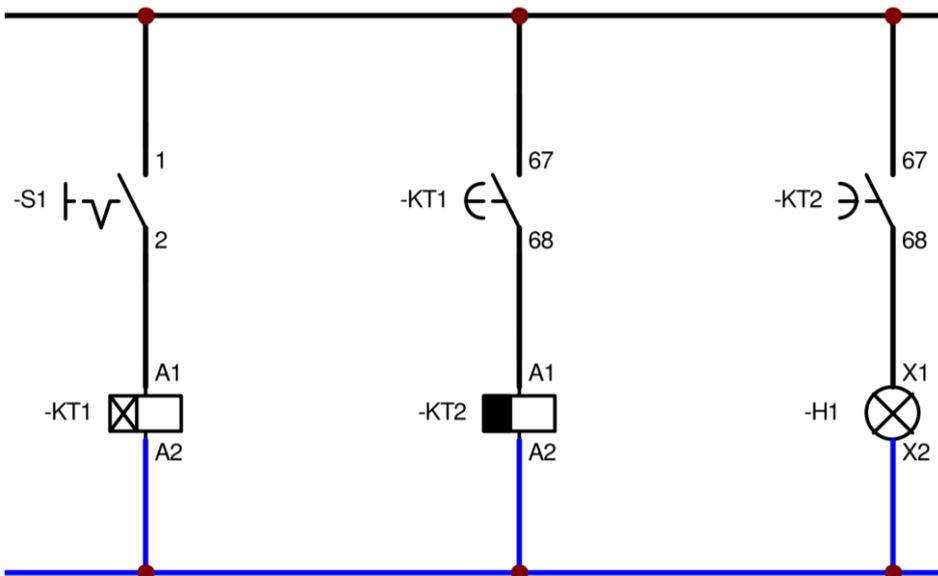TIEMPO DE AJUSTE DE LOS TEMPORIZADORES: $t_{KT1} = 5 \text{ s.}$ y $t_{KT2} = 5 \text{ s.}$




CRONOGRAMA:

INTERRUPTOR SELECTOR



TEMPORIZADOR KT1

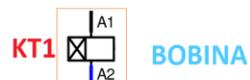

BOBINA

TON


TIEMPO

CONTACTO TEMPORIZADOR



CONTACTO NA KT1

TEMPORIZADOR KT2

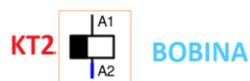

BOBINA

TOF



TIEMPO

CONTACTO TEMPORIZADOR




CONTACTO NA KT1

PILOTO VERDE

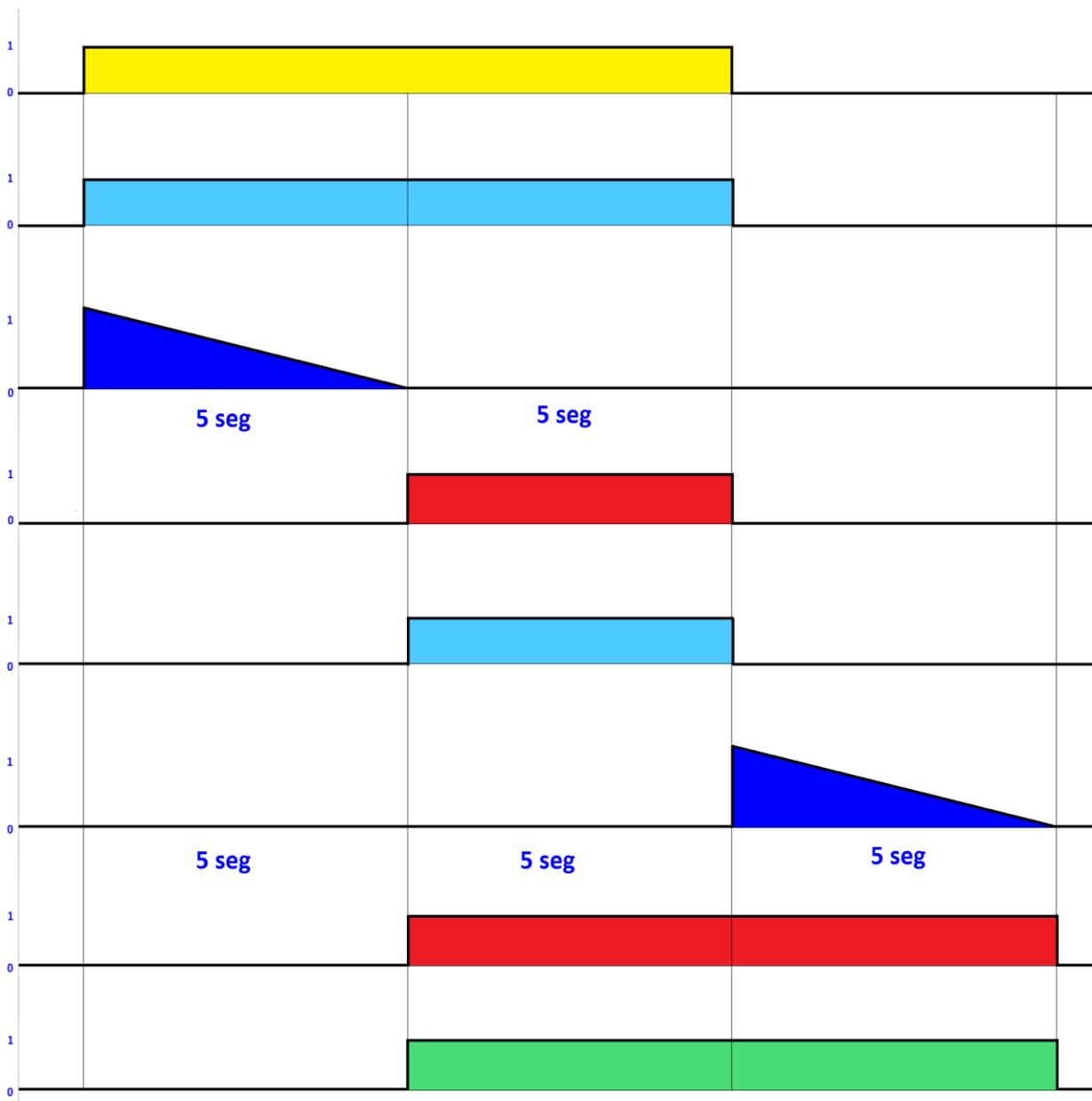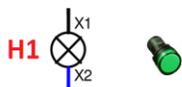

CIRCUITO 4

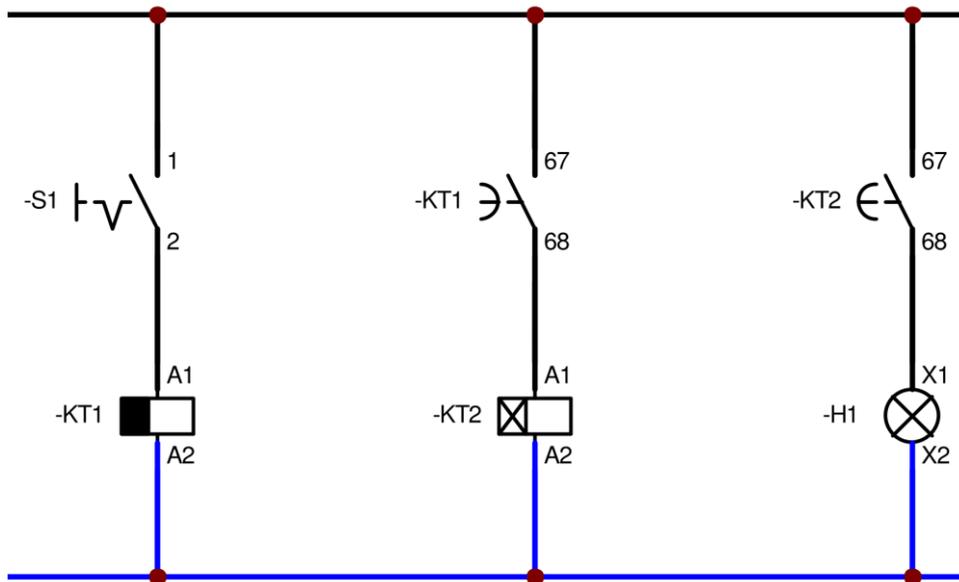TIEMPO DE AJUSTE DE LOS TEMPORIZADORES: $t_{KT1} = 5 \text{ s.}$ y $t_{KT2} = 5 \text{ s.}$




CRONOGRAMA:

INTERRUPTOR SELECTOR



TEMPORIZADOR KT1

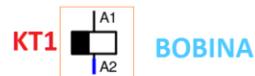

BOBINA

TOF

TIEMPO

CONTACTO TEMPORIZADOR



CONTACTO NA KT1

TEMPORIZADOR KT2



BOBINA

TON

TIEMPO

CONTACTO TEMPORIZADOR



CONTACTO NA KT1

PILOTO VERDE

